
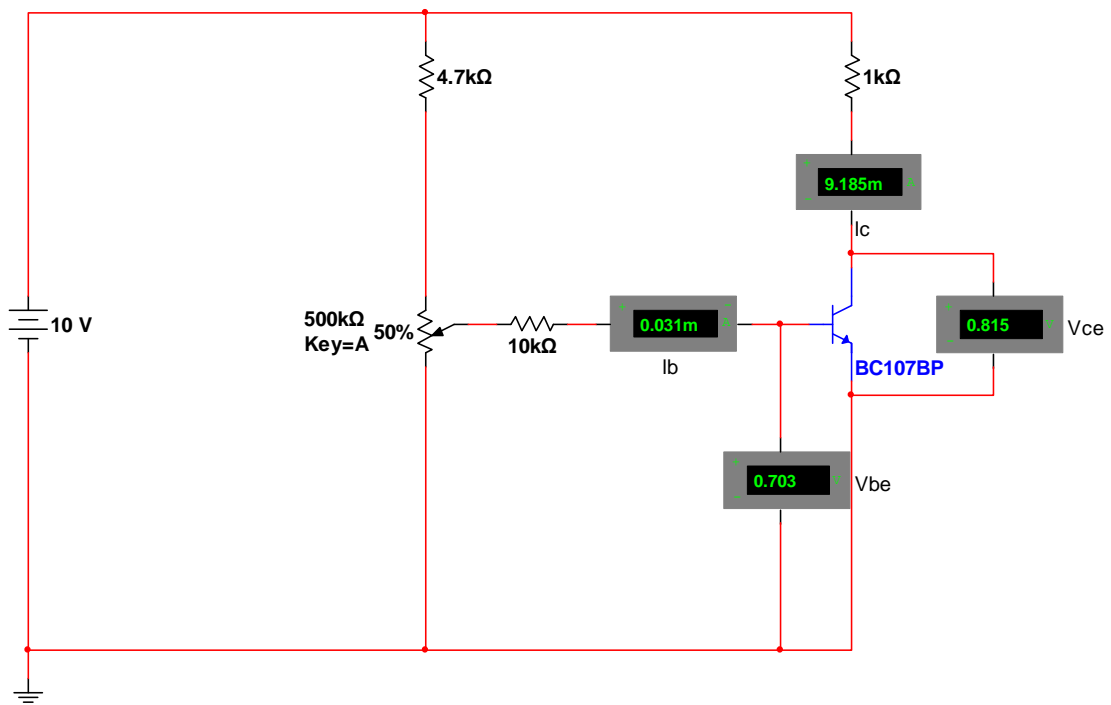



## آزمایش شماره ۸

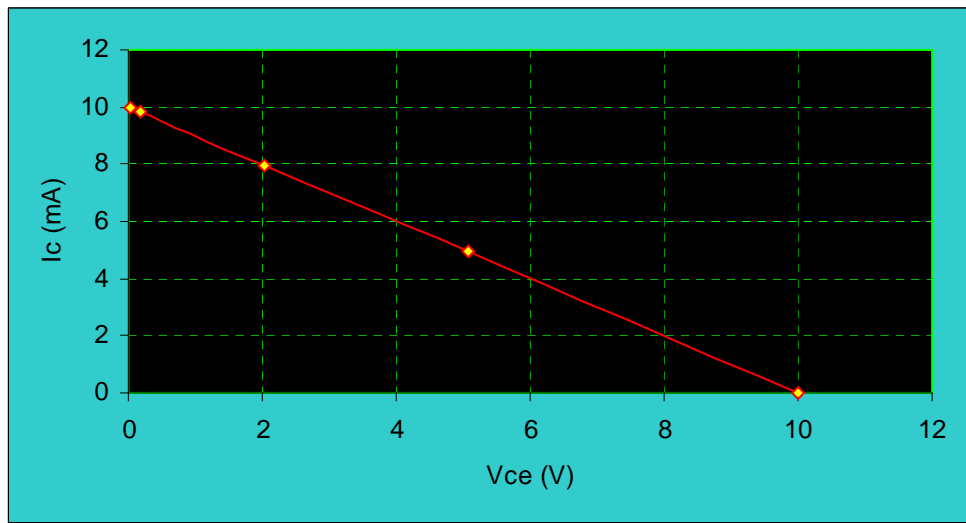


شکل - ۱ ( بررسی ترانزیستور در حالات فعال، قطع، اشباع - آزمایش ۸-۱ )



شکل - ۲ ( نمودار خط بار )

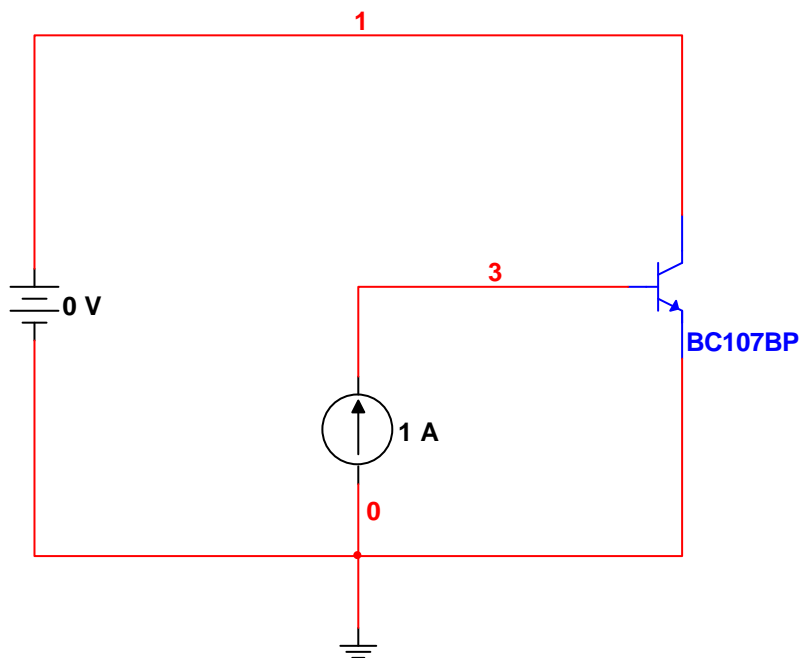

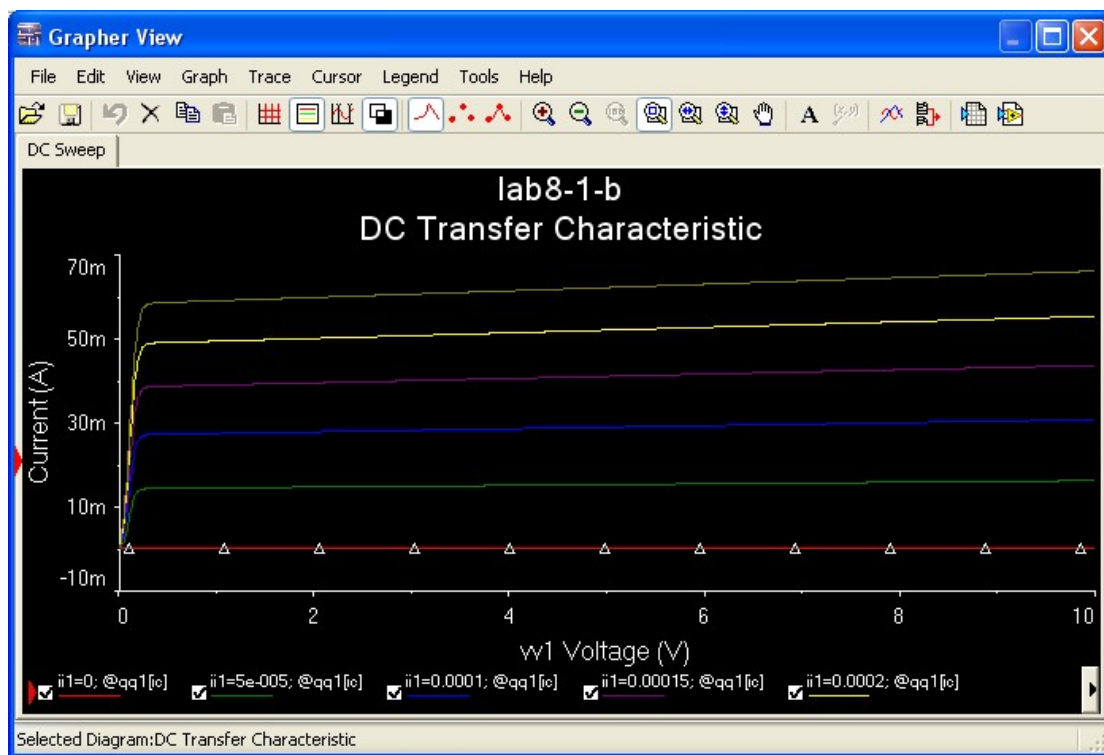شکل - ۳ ( بررسی مشخصه خروجی ترانزیستور با استفاده از تجزیه و تحلیل DC Sweep )



شکل - ۴ ( نمودار مشخصه خروجی )